

CT2 Praktikum

General Purpose Input/Output (GPIO)

1 Einleitung

GPIOs erlauben eine universelle Verwendung von Ein- und Ausgabepins. Dazu müssen Sie vor dem Zugriff konfiguriert werden. Lesen und schreiben von Werten geschieht in der Regel mittels Register (Abbildung 1). Die Datei `reg_stm32f4xx.h` definiert Strukturen und Makros für diese Registerzugriffe.

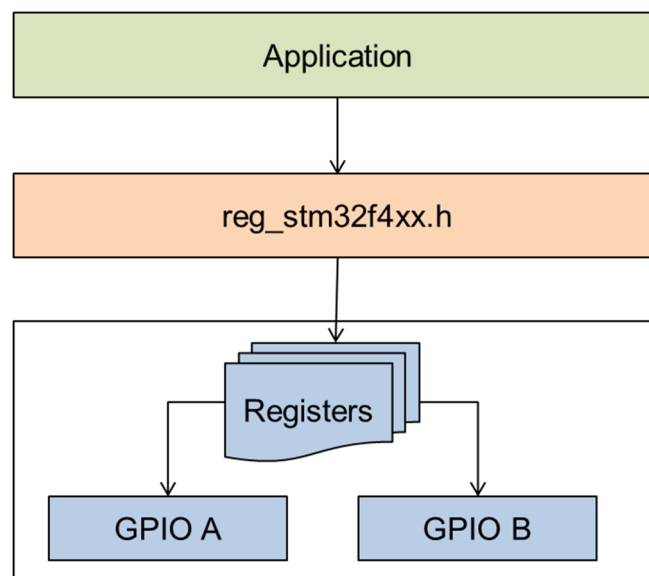


Abbildung 1: Zugriff auf GPIO mittels Register

In diesem Praktikum realisieren Sie die Konfiguration und die Ein- und Ausgabe mittels Registerzugriff für die GPIO der verwendeten Prozessorfamilie STM32F4xx.

2 Lernziele

- Sie können GPIO mit Hilfe von technischen Dokumentationen initialisieren.
- Sie sind in der Lage GPIO zur Ein- und Ausgabe zu verwenden.
- Ihr Wissen zu den verschiedenen Konfigurationsoptionen ist gefestigt.
- Sie können die Strukturen des untersten Hardware Abstraction Layers (HAL), d.h. die (Basisadressen, Macros und structs in `reg_stm32f4xx.h`, zur Konfiguration von Registern in eigenen Programmen einsetzen.

3 Material

- 1x CT Board
- 3x Verbindungsdrähte (female-female)

4 Vorbereitungsfragen

Bereiten Sie sich mit der Beantwortung der folgenden Fragen auf das Praktikum vor. Öffnen Sie das vorbereitete Projekt in Keil uVision und 'builden' Sie es. Analysieren Sie den gegebenen Source Code.

1. Ein Registerzugriff erfolgt beispielsweise über `GPIOB->MODER`. Dabei gibt `GPIOB` die Basisadresse an und `MODER` den Offset. Wo sind diese zwei Symbole definiert (Dateiname und Zeile).

GPIO: Im `reg_stm32f4xx.h` auf Zeile 236, MODER: Im `reg_stm32f4xx.h` auf Zeile 195

Sie können gegebene Definitionen direkt von Keil suchen lassen. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf den Text und wählen Sie „Go to Definition of...“ aus. **Voraussetzung ist**, dass Sie mindestens einmal einen Build durchgeführt haben.

2. Was macht das folgende Macro?

```
#define GPIOB ((reg_gpio_t *) 0x40020400)
```

Definiert ein Makro namens "GPIOB" vom Typ `reg_gpio_t`, welcher ein Pointer auf die Adresse `0x40020400` ist.

3. Bitte beschreiben Sie in ein bis zwei Sätzen, was `struct reg_gpio_t` enthält?

Die verschiedenen Modi des GPIO

4. Erklären Sie, wie das C-Statement
`GPIOB->MODER = 0x00000280;`
funktioniert. Wie erfolgt der Zugriff auf das Register?

GPIO vom Typ `reg_gpio_t` hat eine Eigenschaft

5 Applikation und Testaufbau mit den Verbindungsdrähten

GPIO A und B sind direkt auf die Ports P5 und P6 des CT Boards herausgeführt. Die Pinbelegung für GPIO B / Port P6 ist in Abbildung 2 dargestellt, das Pin-Mapping von GPIO A auf P5 ist identisch. Details finden sich im CT-Board Wiki / GPIO (<https://ennis.zhaw.ch>).

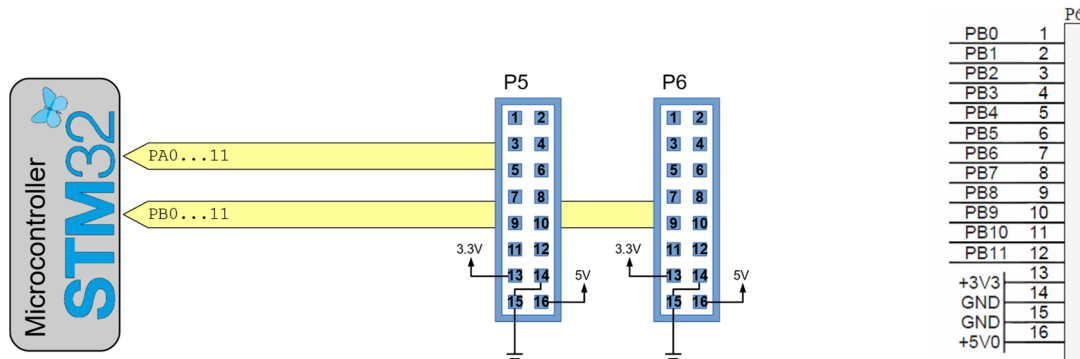


Abbildung 2: Pin-Mapping GPIO A und B auf Ports P5 und P6

In diesem Versuch werden Sie die Position der drei DIP-Schalter S10..S8 einlesen, die Werte über GPIO PB2..PB0 ausgeben und über GPIO PA2..PA0 wieder einlesen. Die eingelesenen Informationen werden Sie auf LED18..LED16 anzeigen. Zusätzlich verwenden wir LED10..LED8 und LED2..LED0 zu Debugging Zwecken. Abbildung 3 zeigt den Signalfluss.

Hierzu müssen die GPIO Ports entsprechend als Inputs und Outputs konfiguriert werden.

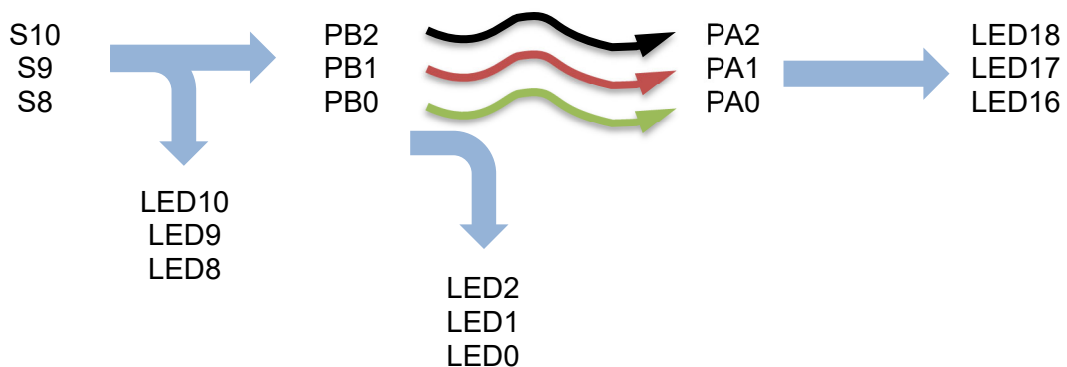


Abbildung 3: Signalfluss

Stellen Sie noch keine Verbindung zwischen den Pins auf dem CT Board her!

Abbildung 4 zeigt die verwendeten Elemente des CT-Boards.

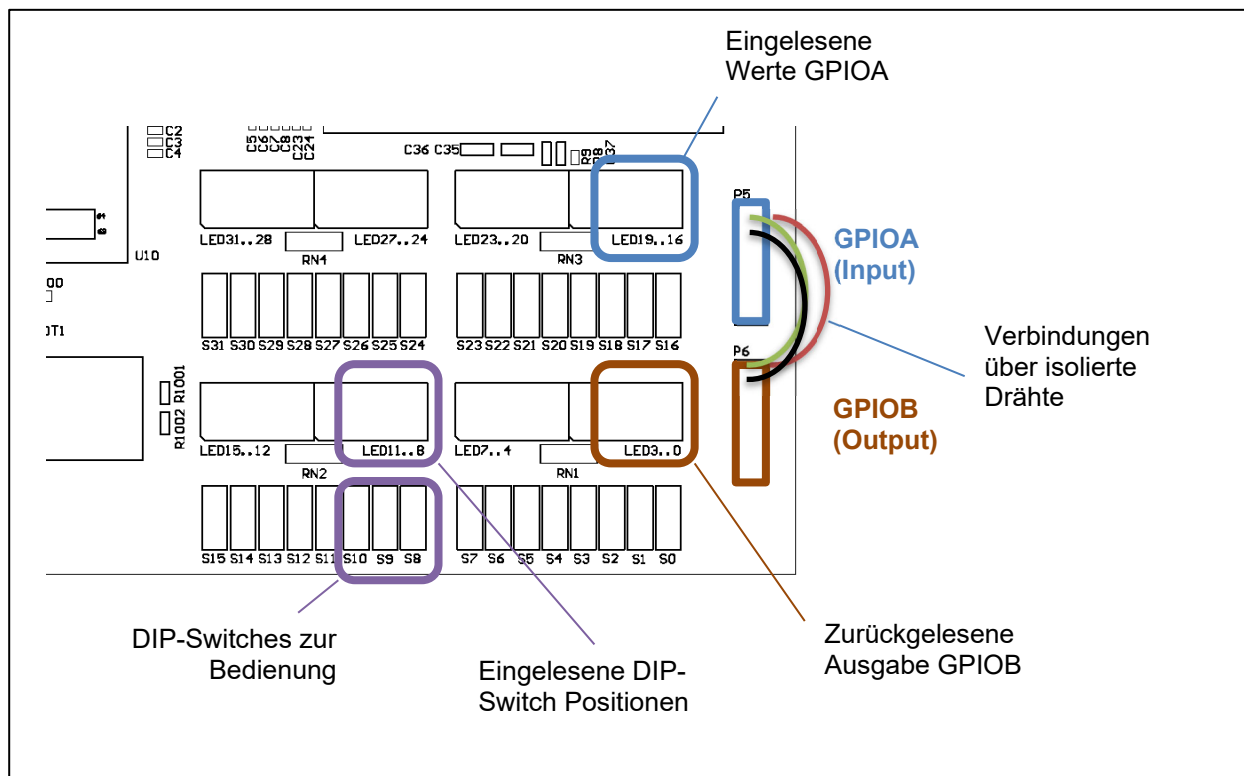


Abbildung 4: Im Versuch verwendete Elemente des CT-Boards

6 Aufgaben

Im Folgenden implementieren Sie schrittweise einen einfachen Registerzugriff für die GPIO der Microcontrollerfamilie STM32F4xx.

Ergänzen Sie den vorgegebenen Code an den dafür gekennzeichneten Stellen. Verwenden Sie die Konstanten, Macros und structs aus `reg_stm32f4xx.h`, um auf die Register zuzugreifen.

Um die Eigenschaften verschiedener GPIO-Konfigurationen zu untersuchen, konfigurieren wir die Ein- und Ausgänge unterschiedlich:

GPIO	Mode/Type	Pull-up/Pull-down	Speed	Observe on
PB0	Push-Pull Output	NO Pull-up/-down	Low Speed	LED0
PB1	Open Drain Output	NO Pull-up/-down	Medium Speed	LED1
PB2	Open Drain Output	Pull-up	High Speed	LED2
PA0	Input	Pull-down	-	LED16
PA1	Input	Pull-up	-	LED17
PA2	Input	NO Pull-up/-down	-	LED18

6.1 Konfiguration der Eingänge: PA2..PA0

Überlegen Sie, welche Werte für die Konfiguration der Eingänge in die Konfigurationsregister von Port GPIO A geschrieben werden müssen.

Füllen Sie dazu die untenstehende Tabelle aus (Sie haben in der Vorlesungs-Übungsaufgabe zur GPIO Konfiguration zwei unterschiedliche Arten kennen gelernt, wie die Masken für das Löschen und Setzen der Bits definiert werden können).

	Port Register Name	Register Bits (Nr)	Bit Werte (Binär)	Clear/Set Maske (shift, invert)	Clear/Set Maske (absolut, hex)
Direction / Mode	PA0	Input			
	MODER	1..0	00	clr: $\sim(0x03 \ll 0)$ set: $0x00 \ll 0$	clr: 0xFFFFFFFFC set: 0x00
	PA1	Input			
	MODER	3...2	00	clr: $\text{not}(0x03 \ll 2)$ set: $0x00 \ll 2$	clr: 0xFFFFFFFF3 set: 0x0C
	PA2	Input			
	MODER	5...4	00	clr: $\text{not}(0x03 \ll 4)$ set: $0x00 \ll 4$	clr: 0xFFFFFCCF set: 0x30
Pull-up / Pull-down	PA0	Pull-down			
	PUPDR	1...0	10	clr: $\text{not}(0x01 \ll 0)$ set: $0x10 \ll 0$	clr: 0xFFFFFFF3 set: 0x10
	PA1	Pull-up			
	PUPDR	3...2	01	clr: $\text{not}(0x02 \ll 2)$ set: $0x01 \ll 2$	clr: 0xFFFFFFF3 set: 0x04
	PA2	No Pull-up/down			
	PUPDR	5...4	00	clr: $\text{not}(0x03 \ll 4)$ set: $0x00 \ll 4$	clr: 0xFFFFFCCF set: 0x00

Konfigurieren Sie die GPIOs im vorgegebenen Programmrahmen und lesen Sie in der Endlosschleife im Hauptprogramm die Werte von PA2..PA0 ein. Zeigen Sie diese auf LED18..LED16 an. Verwenden Sie hierzu `struct CT_LED->BYTE`

Da der Elementzugriff im HAL über Pointer (*) erfolgt, muss anstatt des Punktes (.) ein Pfeil (->) verwendet werden.

Beispiel: `pointer->element` entspricht `(*pointer).element`

- a) Bevor Sie das Programm ausführen: Welche LEDs erwarten sie bei der Ausführung hell, welche dunkel?

Hell:


Dunkel:

Undefiniert:

- b) Testen Sie Ihr Programm auf dem CT-Board. Entspricht das Ergebnis Ihren Erwartungen?

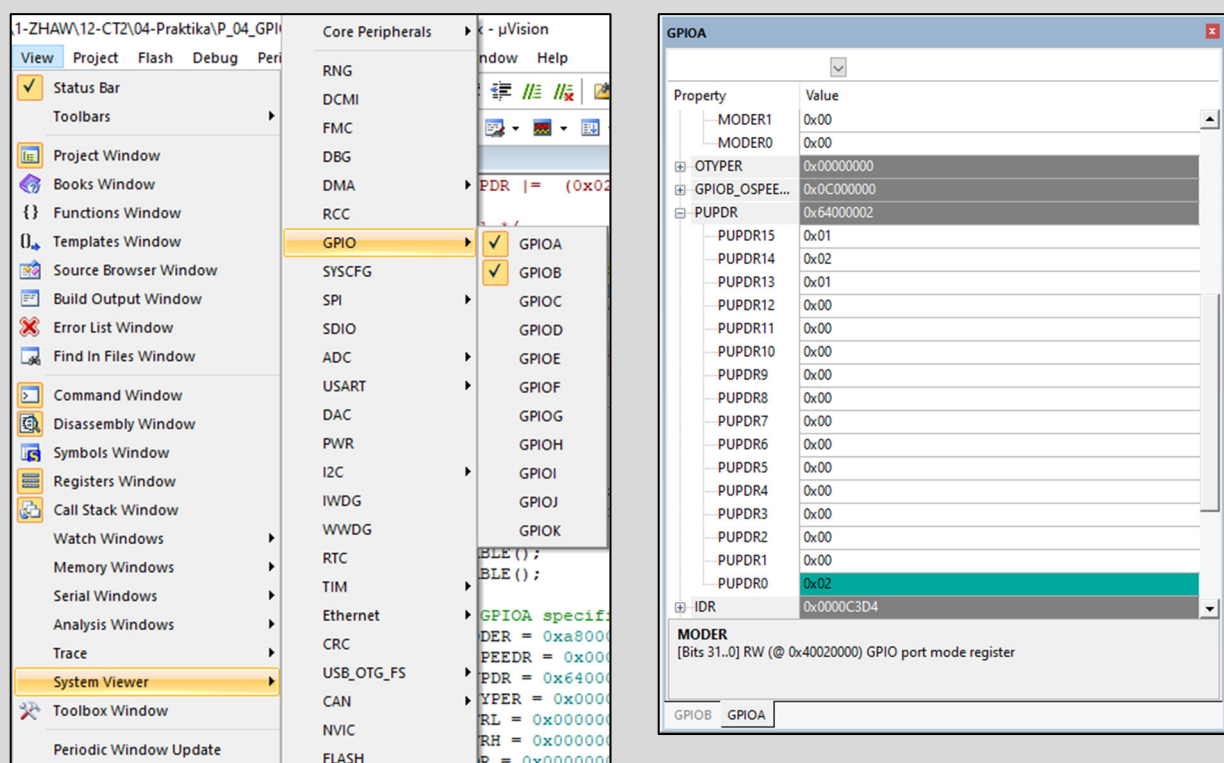- c) Streichen Sie mit dem Finger über die Pins von P5 und beobachten Sie das Verhalten der LEDs. Wie erklären Sie sich dieses Verhalten?

Sie können in der Keil uVision Entwicklungsumgebung die Werte der verschiedenen GPIO Register anschauen, indem Sie im Debugger Menü View -> System Viewer -> GPIO -> GPIOA auswählen und dann im Debug-Modus durch ihr Programm steppen. Im Beispiel ist für PA0 Pull-down gesetzt.



Achtung: Das Menu erscheint erst im Debugger.

6.2 Konfiguration der Ausgänge: PB2..PB0

Implementieren Sie die notwendigen Registerzugriffe für eine Output-Konfiguration. Gleich wie bei der Konfiguration der Inputs, müssen auch hier die entsprechenden Registerbits zuerst gelöscht und anschliessend richtig beschrieben werden.

	Port Register Name	Register Bits (Nr)	Bit Werte (Binär)	Clear/Set Maske (shift, invert)	Clear/Set Maske (absolut, hex)
Direction / Mode	PB0	Gen. Purpose Output			
				clr:	clr:
				set:	set:
	PB1	Gen. Purpose Output			
				clr:	clr:
				set:	set:
Type	PB2	Gen. Purpose Output			
				clr:	clr:
				set:	set:
	PB0	Push-Pull			
				clr:	clr:
				set:	set:
Pull-up / Pull-down	PB1	Open Drain			
				clr:	clr:
				set:	set:
	PB2	Open Drain			
				clr:	clr:
				set:	set:
Speed	PB0	No Pull-up/-down			
				clr:	clr:
				set:	set:
	PB1	No Pull-up/-down			
				clr:	clr:
				set:	set:
	PB2	Pull-up			
				clr:	clr:
				set:	set:
	PB0	Low			
				clr:	clr:
				set:	set:
	PB1	Medium			
				clr:	clr:
				set:	set:
	PB2	High			
				clr:	clr:
				set:	set:

Achten Sie auf **OTYPER** (Output Type Register). Es hat eine andere Bitbreite als die übrigen Register.

Konfigurieren Sie PB2..PB0 als Output wie in der Tabelle vorbereitet.

6.3 Ausgabe auf PB2..PB0

Erweitern Sie die Implementierung in der Endlosschleife im Hauptprogramm so, dass Sie die Werte der DIP Switches S10..S8 einlesen und sowohl auf LED10..LED8 ausgeben als auch in das **ODR** (Output Data Register) schreiben.

Lesen Sie den ausgegebenen Wert aus dem **ODR** wieder zurück und geben Sie ihn auf LED2..LED0 aus.

LED2..LED0 sollten nun die Position von S10..S8 anzeigen, gleich wie LED10..LED8.

6.4 Vervollständigen des Aufbaus

Trennen Sie während des Anbringens der Drähte das CT Board von der Versorgungsspannung.

Bei größeren Fehlern kann Ihr CT-Board Board Schaden nehmen und zerstört werden. (siehe auch Kapitel 8.1).

Verbinden Sie die jeweils entsprechenden Pins über die Verbindungsdrähte, also PA0 mit PB0, PA1 mit PB1 und PA2 mit PB2.

Schalten Sie die DIP Switches S10..S8 und prüfen Sie, ob die Übertragung über die Verbindungsdrähte funktioniert. Stimmen die Anzeigen auf allen LEDs miteinander überein?

6.5 Untersuchung verschiedener I/O Kombinationen

Durch Umstecken der Verbindungsdrähte können Sie nun unterschiedlich konfigurierte Aus- und Eingänge miteinander verschalten. Prüfen Sie alle Kombinationen und tragen die Ergebnisse in die folgende Tabelle ein. Zur Stabilitätsprüfung können Sie wieder die «Fingerprobe» vornehmen (wenn ihr Finger schmal genug ist, dass sie die Pins von P5 von unten berühren können). Für die Kombination Push-Pull / Pull-Down sind die Ergebnisse bereits eingetragen.

		Inputs		
		PA0 / LED16: Pull-Down	PA1 / LED17: Pull-Up	PA2 / LED18: No Pull
Outputs	PB0 / S8: Push-Pull, NO pull-up/down	0: 0 1: 1	0: 1:	0: 1:
	PB1 / S9: Open Drain, NO pull-up/down	0: 1:	0: 1:	0: 1:
	PB2 / S10: Open Drain, pull-up	0: 1:	0: 1:	0: 1:

Gibt es Kombinationen, die Sie kritisch sehen?

7 Bewertung

Bewertungskriterien	Gewichtung
Die Funktionen für die GPIO Inputs wurden gemäss Aufgabe implementiert und die Fragen können erklärt werden.	1/4
Die Output-Konfiguration ist implementiert und getestet.	1/4
Die Funktionen für die GPIO Outputs wurden gemäss Anforderungen getestet.	1/4
Die Untersuchung wurde komplett durchgeführt und auffällige Ergebnisse können erklärt werden.	1/4

